

TP VHDL 1 : Découverte de l'environnement VIVADO 2025.1

Introduction :


VIVADO 2025.1 est un IDE (*Integrated Development Environment*) ou EDI (Environnement de Développement Intégré en français), c'est-à-dire une interface qui permet de développer, compiler et exécuter un programme dans un langage donné. La carte de développement que nous utiliserons est la carte de développement NEXYS-A7 construite autour d'un FPGA Artix 7.

Présentation de la Carte :

La documentation de la carte NEXYS-A7 Artix-7 est sur Moodle.

Caractéristiques :

- FPGA Artix A7™ (XC7A100T-1CSG324C)
- 128 MB de mémoire RAM de type DDR2
- Ethernet 10/100 PHY via RJ45
- Alimentation sur USB ou toute alimentation externe 4,5-5,5 V
- Oscillateur 100 MHz
- 4 connecteurs d'extensions pour utilisation de modules optionnels "PMOD"
- 1 connecteur d'extension pour signal XADC
- Sortie port VGA 12 bit
- Connecteur port USB (par exemple pour clavier, souris ou clef USB) et micro SD
- 8 afficheurs 7 segments à Leds
- 16 Leds
- 16 interrupteurs et 5 boutons-poussoir
- 1 capteur de température et 1 accéléromètre

 

Programmation du FPGA :

La programmation du FPGA peut être effectuée soit à partir d'un PC via le port USB, soit à partir d'une carte micro SD. Le cavalier JP2 (SD, USB) permet de choisir la configuration (USB ou micro SD). Le FPGA peut automatiquement charger une configuration à partir de la Plateforme Flash à la mise sous tension si le cavalier de mode de configuration JP1 est réglé sur "Master série". Si le cavalier Mode est réglé sur "JTAG", le FPGA attendra la programmation à partir du PC (via le câble USB).

- Connecter la carte NEXYS-A7 au PC via le câble USB et la mettre sous tension. La carte est alors en mode de démonstration.
- Positionner le cavalier JP3 (SELECT POWER) sur USB
- Positionner le cavalier JP1 (MODE) en position QSPI/JTAG

1 – Tutorial : Inverter

Cette première partie a pour objectif de se familiariser avec la programmation de la carte NEXYS A7. Ouvrir le document **Tutorial VIVADO 2025.1** sur Moodle et exécuter l'ensemble des 7 étapes.

2 - Compteur 4 bits


Cette deuxième partie a pour objectif de décrire un compteur 4 bits, chaque bit étant relié à une LED de la carte. Un interrupteur permettra d'incrémenter ou décrémenter le compteur.

Suivre les étapes comme indiqué dans le tutorial de l'inverseur en tenant compte des éléments suivants :

✓ Nommer le fichier **counter_4bits** et indiquer les E/S suivantes :

- CLOCK : in
- DIRECTION : in
- COUNT_OUT[3 :0] : out

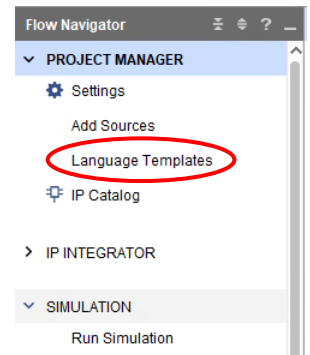✓ Dans la fenêtre **Flow Navigator**, cliquer sur « **Language Templates** » du premier bloc « **Project Manager** ». Sélectionner **VHDL**, puis **Synthesis Constructs / Coding Examples / Counters / Binary / Up-Down Counters / Simple Counter**



✓ Copier le code de la fenêtre à droite et l'insérer dans le fichier **counter_4bits.vhd**.

✓ Modifier ensuite le code comme ci-dessous :

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;          -- à rajouter pour permettre le comptage
4
5  entity counter_4bits is
6  Port (  CLOCK : in  STD_LOGIC;
7         DIRECTION : in  STD_LOGIC;
8         COUNT_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
9  end counter_4bits;
10
11 architecture Behavioral of counter_4bits is
12 signal count_int : unsigned (3 downto 0) := "0000"; --ou (others=>'0')
13 begin
14 process (CLOCK)
15 begin
16     if rising_edge(CLOCK) then
17         if DIRECTION='1' then
18             count_int <= count_int + 1;
19         else
20             count_int <= count_int - 1;
21         end if;
22     end if;
23 end process;
24
25 COUNT_OUT <= std_logic_vector(count_int);
26
27 end Behavioral;

```

✓ Créer le fichier de simulation **tb_counter_4bits** et effectuer la simulation fonctionnelle

- ✓ Définition des entrées-sorties (I/O Floorplaner) :
Les E/S sont de type IOS STANDARD LVCMOS33.
 - CLK : E3
 - DIRECTION : J15
 - COUNT_OUT(0) : H17
 - COUNT_OUT(1) : K15
 - COUNT_OUT(2) : J13
 - COUNT_OUT(3) : N14
- ✓ Dérouler le flot de conception et programmer le FPGA
- ✓ Observer le fonctionnement du compteur 4 bits sur la carte et proposer une solution pour l'améliorer.

2 – Etude d'un chronomètre

L'entité principale a pour objectifs :

- l'affichage des dixièmes de secondes sur une barette de **leds** (chenillard)
- l'affichage des secondes et dizaines de secondes sur **deux afficheurs 7 segments**


Sur la carte, on dispose :

- **d'un bouton poussoir** de remise à zéro
- **d'un bouton poussoir** de démarrage du comptage, arrêt comptage et reprise comptage

Les entrées sorties de l'entité **stopwatch.VHD** sont les suivantes :


- **Entrées**
 - Clk : horloge externe
 - Reset : remise à zéro principale
 - Startstop : comptage, arrêt comptage, reprise comptage
- **Sorties**
 - Tenthout [9:0] : 10^{ème} de seconde
- **Cas sans multiplexage des afficheurs**
 - Onesout [6:0], tensout [6:0] : secondes **et** dizaines de seconde

 L'objectif sera de modifier le projet proposé pour le rendre portable sur la carte NEXYS-A7 en gérant le multiplexage des afficheurs. Le schéma final correspondant est le suivant :



ETAPES :

- ✓ Décompresser l'archive **TP_E1.zip** (disponible sur Moodle/EC3/Sources du TP Chronomètre) dans votre répertoire de travail.
- ✓ Créer le projet : **stopwatch.xpr** dans ce même répertoire
- ✓ Créer le fichier de contrainte **stopwatch.xdc** à l'invite de la fenêtre **Add Constraints**
- ✓ Ajouter les sources vhd à votre projet en sélectionnant **Add Sources** dans le menu **Project Manager** de la fenêtre **Flow Navigator**. Cliquer sur **Add Files** et sélectionner l'ensemble des fichiers vhd en prenant soin de cocher la case **Copy sources into project**, comme indiqué ci-dessous.

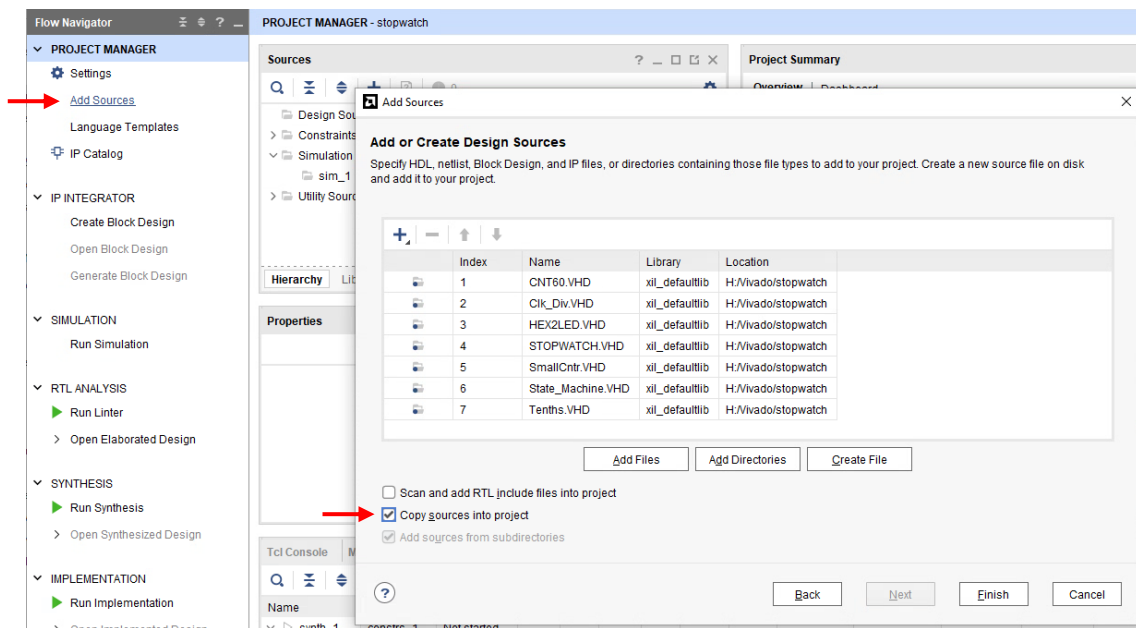

- ✓ Etudier le code de la machine d'états. Dessiner la machine d'états sous forme graphique et identifier son type (Moore ou Mealy).
- ✓ Ecrire la description VHDL de la fonction multiplexage nécessaire à l'affichage des secondes et des dizaines de secondes.
- ✓ Modifier la page principale (**stopwatch.VHD**) pour intégrer le multiplexeur. La sortie du multiplexeur remplace les 2 sorties des blocs LSBLED (secondes) et MSBLED (dizaines de secondes). On utilisera les afficheurs 1 et 2 pour les secondes et dizaines de secondes, les afficheurs 3 et 8 seront désactivés (A3 à A8 reliés au niveau logique haut).
- ✓ Assigner les pins d'entrées/sorties du FPGA. Sélectionner **I/O Pin planning** comme indiqué dans le tutoriel de l'inverseur. Le câblage est donné sur la figure ci-dessous (aussi directement lisible sur la carte). Enregistrer le fichier de contrainte.
- ✓ Générer le bistream et programmer la carte.

